

DLD Online 2

Section A1 & B1

Simplify using K-maps and implement the following Boolean functions using only the 7400-series IC chips: IC 74x04, IC 74x08 and IC 74x32 in your circuit.

Time: 35 minutes + 5 Minutes to submit in Moodle.

1. $f(P, Q, R, S) = \Sigma(1, 3, 7, 11, 15) + d(0, 2, 5)$
2. $f(P, Q, R, S) = \Sigma(2, 4, 5, 6, 7, 14, 15) + d(0, 8, 10, 12, 13)$
3. $f(P, Q, R, S) = \Sigma(0, 3, 5, 6, 10, 15) + d(2, 4, 7, 8, 11)$
4. $f(P, Q, R, S) = \Sigma(1, 6, 11, 12) + d(3, 4, 7, 9, 14)$
5. $f(P, Q, R, S) = \Sigma(1, 7, 11, 13) + d(3, 4, 5, 8, 9, 15)$