

1805006

$$f = \sum (2, 3, 4, 9, 11, 13)$$

CSE-206
Online-2
30.05.2021

A	B	C	D	F	
0	0	0	0	0	} $\rightarrow 0$
0	0	0	1	0	
0	0	1	0	1	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	} $\rightarrow 0$
0	1	0	1	0	
0	1	1	0	1	
0	1	1	1	0	
1	0	0	0	0	} $\rightarrow D$
1	0	0	1	1	
1	0	1	0	0	
1	0	1	1	1	
1	1	0	0	0	} $\rightarrow D$
1	1	0	1	1	
1	1	1	0	1	
1	1	1	1	0	

1st 4x1 MUX

2nd 4x1 MUX

Selector bits to
BC \rightarrow input to 2 4x1 MUX.

~~BC~~
A \rightarrow selector to 2x1 MUX

$f(D) \rightarrow$ input to 4x1 MUXs

output of 4x1 MUX \rightarrow input of 2x1 MUX